

1. the boolean function realized by the logic circuit shown is

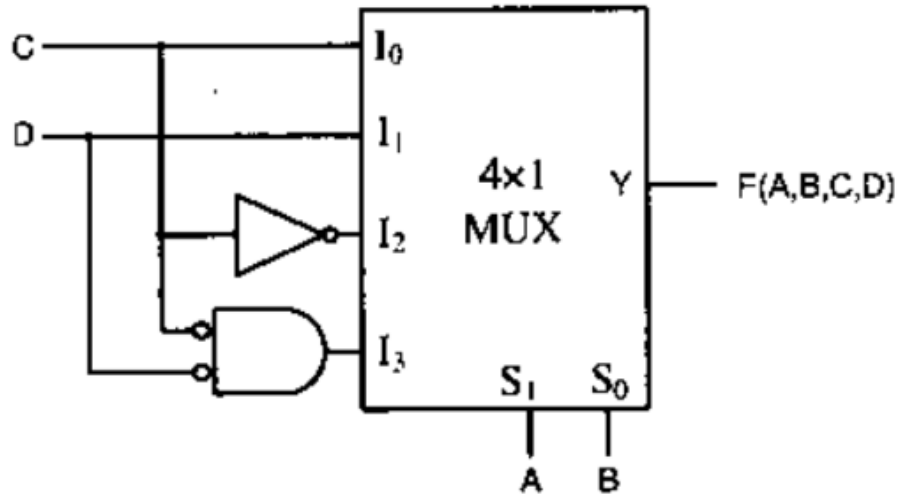


Figure 1:

- (a) $F = \sum_m (0, 1, 3, 5, 9, 10, 14)$
- (b) $F = \sum_m (2, 3, 5, 7, 8, 12, 13)$
- (c) $F = \sum_m (1, 2, 4, 5, 11, 14, 15)$
- (d) $F = \sum_m (2, 3, 5, 7, 8, 9, 12)$